

《计算机组成与设计》第3章作业





一、填空题

1. 时序逻辑电路由_____和_____两部分组成。
2. 由与非门构成的基本 RS 触发器约束条件是_____。
3. 钟控 JK 触发器的特性方程为_____。
4. D 触发器的特征方程是_____。
5. 时序逻辑电路按触发器时钟端的连接方式不同可以分为_____和_____两类。
6. N 级环形计数器的状态转换图中无效状态有_____个。
7. 对于 JK 触发器, 若 $J = K$, 则可以完成_____触发器的逻辑功能。
8. 由 8 级触发器构成的十进制计数器模值为_____。
9. 通过级联方法, 把三片 4 位二进制计数器 CT74161 连接成为 12 位二进制计数器后, 其最大模值是_____。
10. 根据在 CP 控制下, 逻辑功能的不同, 常把时钟触发器分为_____, _____和_____等 3 种类型。

二、单选题

1. 若 JK 触发器的原始状态为 0, 欲在 CP 作用后保持 0 状态, 则激励函数 JK 的值应是 ()。
A. $J=1, K=1$ B. $J=0, K=0$
C. $J=0, K=x$ D. $J=x, K=x$
2. 当 JK 触发器在时钟 CP 的作用下, 欲使 $Q^{n+1} = Q^n$, 则必须使 ()。
A. $J = 0, K = 1$ B. $J = 1, K = 0$ C. $J=K=0$ D. $J=K=1$

    3. 如下各触发器电路中，能实现 $Q^{n+1} = \overline{Q}^n + AQ^n$ 功能的电路是（ ）。



4. 用 3 级触发器可以记忆（ ）种不同的状态。
A. 8 B. 16 C. 128 D. 256
5. 同步计数器是指（ ）的计数器。
A. 由同类型的触发器构成
B. 各触发器时钟端连在一起，统一由系统时钟控制
C. 可用前级的输出做后级触发器的时钟
D. 可用后级的输出做前级触发器的时钟
6. 由 5 级触发器构成的二进制计数器，其模值为（ ）。
A. 32 B. 20 C. 1000 D. 1024
7. 同步 4 位二进制减法计数器的借位方程是 $B = \overline{Q_4} \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1}$ ，则可知 B 的周期和正脉冲宽度为（ ）。
A. 16 个 CP 周期和 2 个 CP 周期
B. 16 个 CP 周期和 1 个 CP 周期
C. 8 个 CP 周期和 8 个 CP 周期
D. 8 个 CP 周期和 4 个 CP 周期
8. 已知 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ 是同步十进制计数器的触发器输出，若以 Q_3 作进位 C，则 C 的周期和正脉冲宽度是（ ）。
A. 10 个 CP 脉冲，正脉冲宽度为 1 个 CP 周期

- B. 10 个 CP 脉冲，正脉冲宽度为 2 个 CP 周期
 C. 8 个 CP 脉冲，正脉冲宽度为 1 个 CP 周期
 D. 8 个 CP 脉冲，正脉冲宽度为 2 个 CP 周期
9. 一个 4 位移位寄存器原来的状态为 0000，如果串行输入始终为 1，则经过 4 个移位脉冲后寄存器的内容为（ ）。
- A. 0001 B. 0111 C. 1110 D. 1111
10. 可以用来实现并/串转换和串/并转换的器件是（ ）。
- A. 计数器 B. 移位寄存器 C. 存储器 D. 全加器
11. 设计模值为 36 的计数器至少需要（ ）级触发器。
- A. 5 B. 6 C. 3 D. 4
12. 异步时序电路和同步时序电路比较，其差异在于（ ）
- A. 异步时序电路没有统一的时钟脉冲控制
 B. 异步时序电路没有触发器
 C. 异步时序电路没有稳定的状态
 D. 异步时序电路输出只与内部状态有关

三、分析与设计题

1. 有一简单时序逻辑电路如图 3.1 所示，试写出当 $C=0$ 和 $C=1$ 时，电路的状态方程 Q^{n+1} ，并说出各自实现的功能。


 


图 3.1

2. 分析下图所示电路，要求：

 - 1) 写出分析过程，包括各级触发器的驱动方程和状态方程；
- 2) 画出状态转换表、状态转换图和时序图；
- 3) 说明电路特点。



3. 集成 4 位二进制计数器 CT74161 的逻辑符号如图 3.3 所示，其功能表如表 3.1 所示，触发器输出低位到高位次序是 Q_0 至 Q_3 ，输出 $C = ETQ_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n$ 。试用一片 CT74161 采用输出 C 预置法实现十二进制计数器，画出电路连接图。

 



图 3.3 4 位二进制计数器 CT74161 的逻辑符号

表 3.1 CT74161 的功能表

$\overline{R_D}$	\overline{LD}	EP	ET	CP	功能
0	×	×	×	×	复位
1	0	×	×	↑	预置
1	1	0	0	↑	保持
1	1	0	1	↑	保持
1	1	1	0	↑	保持

1	1	1	1	↑	计数
---	---	---	---	---	----

 4. 某有限状态机结构如下图所示，O 代表输出， S_i 代表状态，输入是由字符 a 和 b 组成的序列串。请回答下列问题：



- (1) 该状态机是 Moore 型状态机还是 Mealy 型状态机？
- (2) 若初始状态为 S_0 ，当输入的字符序列为 aababb（先输入 a，然后输入 a、b，以此类推），则对应的输出序列和最终的状态是？

5. 设计一个自动售货机控制器，每次可以任意投入一枚 1 分或 2 分的硬币。货物价格为 4 分，当投入足够的钱后，售货机吐出货物并找零钱。请完成下列任务：

- 1) 画出实现上述功能的状态机；
- 2) 列出二进制编码的状态转换表和输出逻辑真值表，给出次态每一位编码的逻辑函数表达式和输出逻辑函数表达式，并化简。